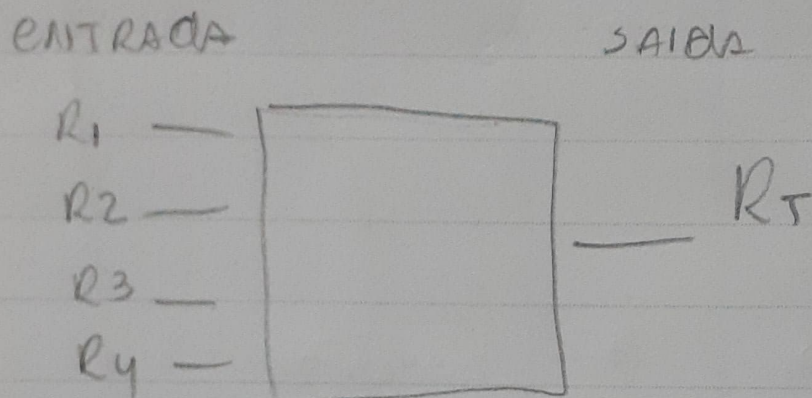


André Vinícius de C.P. Gurgel RA 0737013032

7) R em serie = $R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = R_T$



- 1) Determine o valor de R_1 :
- 2) Determine o valor de R_2 :
- 3) Determine o valor de R_3 :
- 4) Determine o valor de R_4 :
- 5) Execute o teste dos 4 resistores para encontrar R_T .